

ES0203T Assignment

1. $V_{Th} = V_{oc} = 10V_{L1}$

$I_2 = 0$



So, in first loop —

$$V_{L1} = \frac{j4}{3 + j4} \cdot V_s$$




$$= \frac{(3 - 4j)4j}{25} \times 100 \angle 53.12^\circ = \frac{5 \angle -53.12^\circ \times 4 \angle 90^\circ \times 100 \angle 53.12^\circ}{25}$$

$V_{L1} = 80 \angle 90^\circ$



$V_{Th} = 800 \angle 90^\circ V$

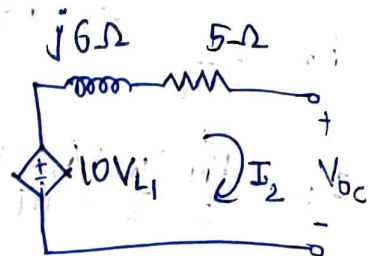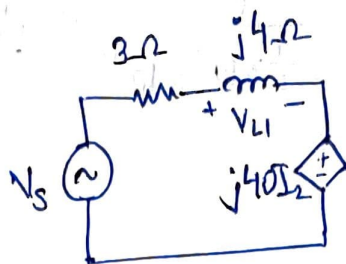

2.

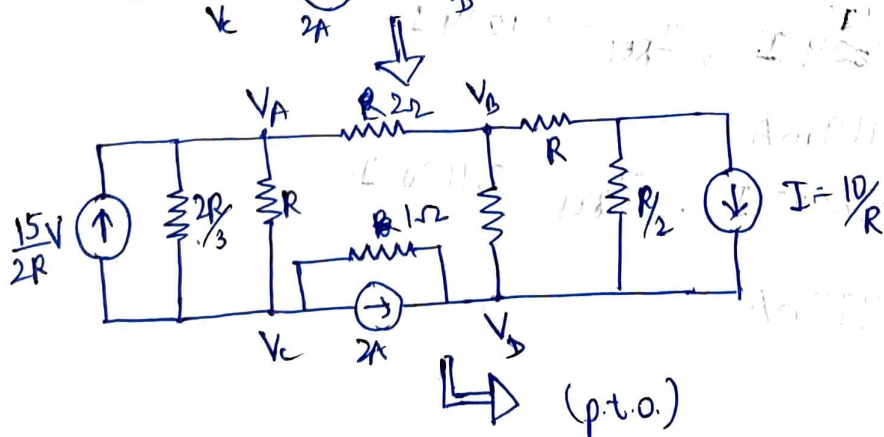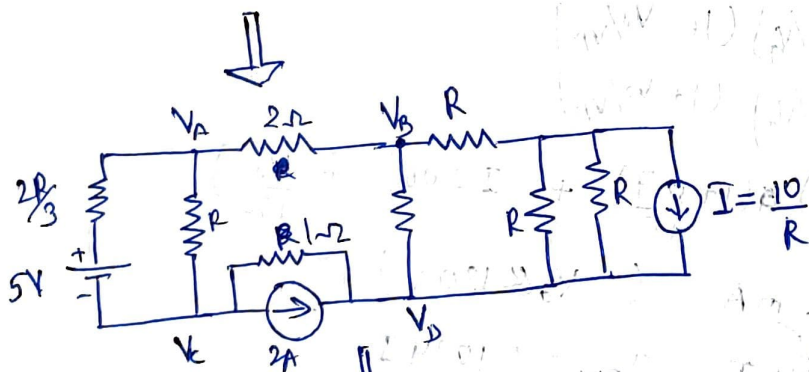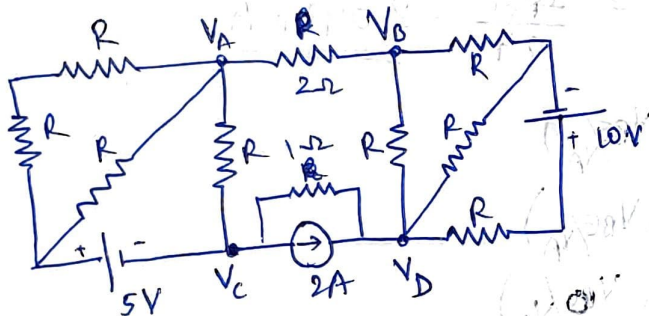

(p.t.o.)

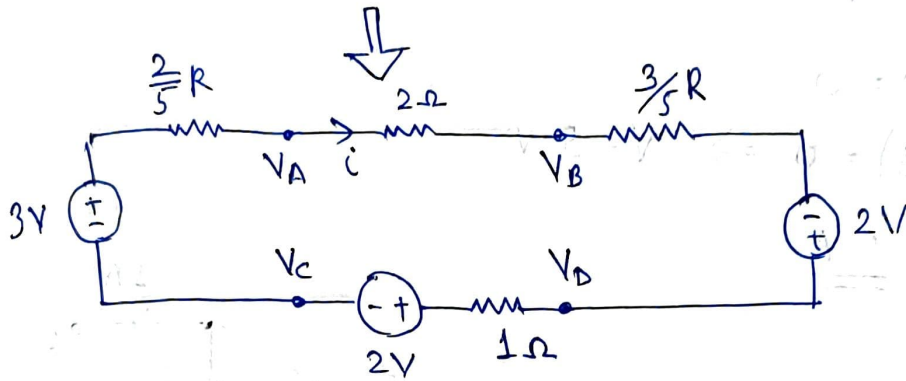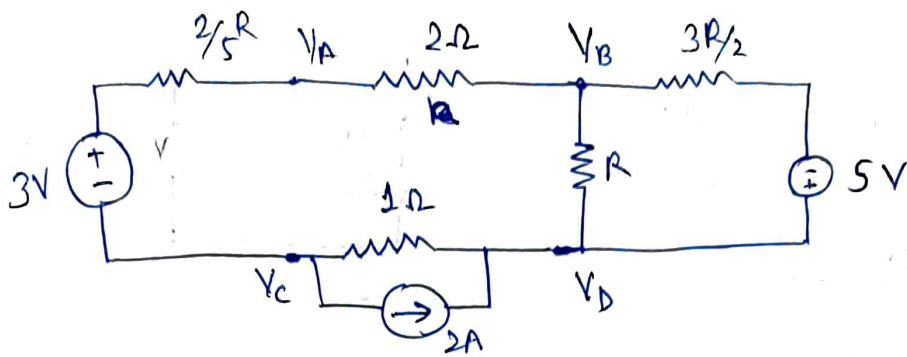


Now, $V_A - V_B = 6V \Rightarrow i = 3A$

$\therefore V_C - V_D = -2 + 3 \times 1 = \underline{\underline{-5V}}$

3. for $V_{Th} (=V_{oc})$

$\therefore V_{oc} = \frac{10}{20} \times 4 = 2V$


$\therefore \boxed{V_{Th} = 2V}$

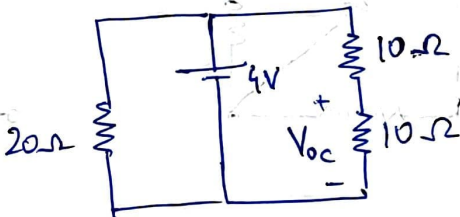

for I_{sc} ,

$I_{sc} = \frac{20}{10+20} \times \frac{4}{10 \parallel 20}$

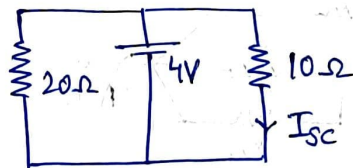$= \frac{2}{3} \times 4 \times \frac{3}{20} = \frac{4}{10} A = 0.4A$



$\therefore R_{Th} = \frac{V_{Th}}{I_{sc}} \Rightarrow \boxed{R_{Th} = 5\Omega}$

4. Now, $V^2 + 2V = 7i$ ——— (1)

$10 = V + i$ ——— (2)


putting (2) in (1) —

$$V^2 + 2V = 7(10 - V)$$






$$\Rightarrow V^2 + 9V - 70 = 0$$

$$\Rightarrow (V + 14)(V - 5) = 0 \Rightarrow V = 5 \text{ V}$$
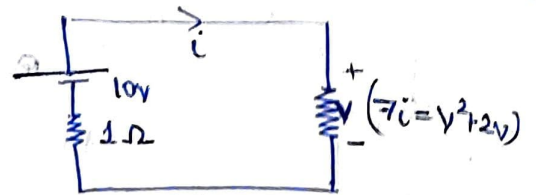
$$\therefore I = 10 - V = \underline{\underline{5 \text{ A}}}$$



5.

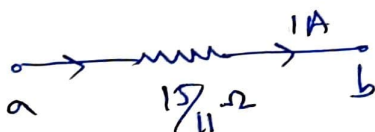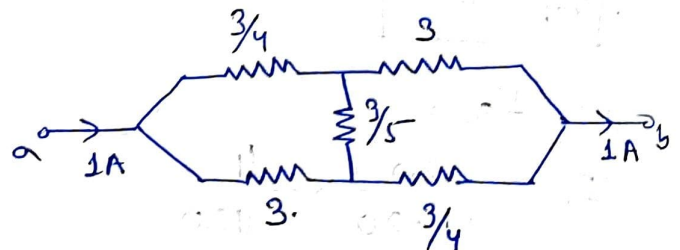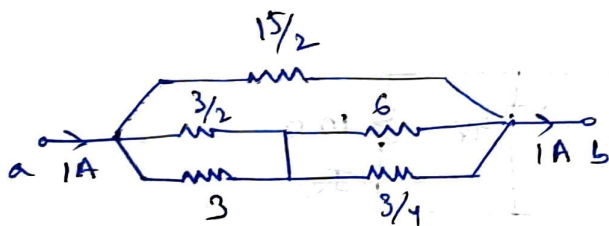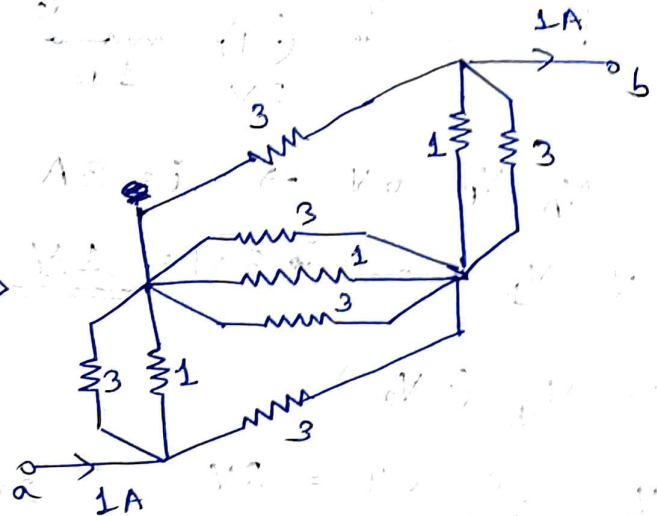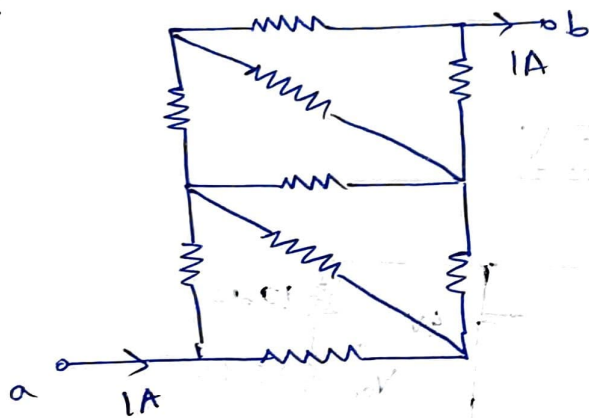

$$\therefore V_{ab} = \frac{15}{11} \text{ V}$$

6.

$$100 = 10i + 5 \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{di}{dt} + 2i - 20 = 0}$$


$$\frac{di}{i-10} = -2dt \Rightarrow \ln \left| \frac{i(t)-10}{i(0)-10} \right| = -2t \Big|_0^t$$

$$\Rightarrow |i-10| = 10 e^{-2t}$$

$$\Rightarrow \boxed{i_L = 10(1 - e^{-2t})}$$

$$\therefore E = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{5}{2} \times 10^2 (1 - e^{-2t})^2 \Rightarrow \boxed{E(t) = 250(1 - e^{-2t})^2}$$
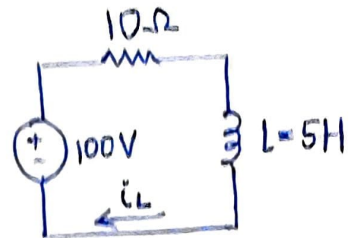
$$\lim_{t \rightarrow \infty} E(t) = 250 \text{ J}$$



7.

$$e_g = 2i + 4 \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{1}{2}i = \frac{5}{8}t$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}(i e^{t/2}) = \frac{5}{8} t e^{t/2}$$

$$\Rightarrow i(t) e^{t/2} = \frac{5}{8} \left[t e^{t/2} \times 2 - e^{t/2} \times 4 \right]_0^t$$

$$\Rightarrow i(t) e^{t/2} = \frac{5}{4} t e^{t/2} - \frac{5}{2} (e^{t/2} - 1)$$

$$\Rightarrow \boxed{i(t) = \frac{5}{4} t - \frac{5}{2} (1 - e^{-t/2})} \Rightarrow \boxed{i(4) = \frac{5}{2} + \frac{5}{2} e^{-2}}$$

$$\therefore V_L = L \frac{di}{dt} = 4 \frac{di}{dt} = 4 \left\{ \frac{5}{4} - \frac{5}{4} e^{-t/2} \right\}$$

$$\therefore V_L = 5(1 - e^{-t/2}) \Rightarrow \boxed{V_L(4) = 5(1 - e^{-2})}$$

